



Relatório – Máquina de estados em VHDL II

Disciplina: ELE0518 – Laboratório de Sistemas Digitais

Alunos: Bruno Matias de Sousa

Data: 31/05/2019

Levy Gabriel da Silva Galvão

Pedro Henrique de Souza Fonsêca dos Santos

1. Introdução

O VHDL se tornou uma opção simples para se desenvolver circuitos que são complexos demais para se implementar em protoboard. Dessa forma, utilizando-o, se diminui a quantidade de erros e o uso de componentes que podem apresentar defeitos.

O objetivo dessa prática é a implementação de uma máquina de estados um pouco mais complexa em VHDL, uma máquina de doces.

2. Referencial teórico

VHDL é uma linguagem de descrição de *hardware* e significa *Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*. Por ela, é possível implementar um hardware dentro de um FPGA, por exemplo, por meio de um código mais abstrato, dessa forma, diminuindo a necessidade de testes em protoboard. O único problema desse tipo de implementação é apenas a otimização, pois é a placa que se encarregará da configuração das portas lógicas.

Para a prática, foi proposto a implementação de uma MdE de uma máquina de doces. O funcionamento dela está descrito abaixo:

A máquina de doces possui dois bits de entrada, E_1 e E_0 , que representaram os valores de moeda que entraram, caso '00', nenhuma moeda inserida, caso '01', R\$ 0,10 inseridos, caso '10', R\$ 0,25 inseridos, e caso '11', R\$ 0,50 inseridos. A entrada deve receber a moeda e logo depois voltar para o estado '00' para esperar a próxima moeda. A saída S acumula os valores recebidos. Ao passar de R\$ 0,80, que é o valor do doce, é possível apertar um botão C que liberará um doce por uma saída D e subtrairá esse valor de S. A máquina não retorna troco.

3. Metodologia

O presente projeto fez uso dos seguintes equipamentos:

- Placa do Kit DE2 da Altera;
- Quartus.

Inicialmente foram determinados os estados da máquina. O estado I inicia a máquina, enquanto o estado W é o estado de espera. Os estados A's são estados de adição de valores. S e D são saídas da máquina, D é a saída de retirar o doce e S a saída de que subtrai o valor do doce.

ESTADOS	SAÍDA D	SAÍDA S
I	0	$S = 0$
W	0	-----
A_{10}	0	$S = S + 10$
A_{25}	0	$S = S + 25$
A_{50}	0	$S = S + 50$
S	0	$S = S - 80$
D	1	-----

Figura 1 - Tabela dos estados e suas respectivas saídas.

Com os estados definidos, fora construída a máquina de estados de alto nível, como mostra a figura abaixo:

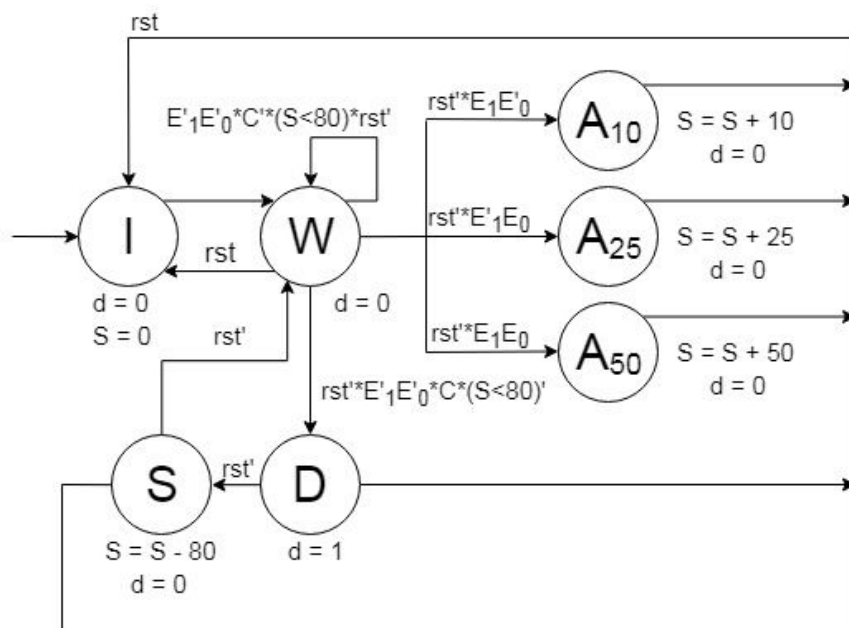


Figura 2 - Diagrama da máquina de estados para o problema.

Agora será explicado o desenvolvimento do código fonte do projeto geral, destinado à placa. No que diz respeito à entidade escolhida, seu nome foi lab8 e possui 5 entrada e 4 saídas. A entrada e refere-se a um vetor de bits com duas posições e ela irá determinar a presença ou não de moedas e seus respectivos valores. A entrada c refere-se ao botão da máquina que quando pressionado deverá sair o doce. A entrada clk_in vai receber o clock de 50Mhz da placa DE2 da altera e vai retornar um clock de 1Hz no buffer clk para uso interno no código.

O buffer s representa o valor inteiro resultado da soma de todas as moedas inseridas e restantes. Ele foi definido como buffer, pois apesar dele mostrar o valor de dinheiro restante, ele só faz isso eficientemente na simulação no Quartus. Assim se torna necessária uma outra forma de representar o valor em dinheiro quando o código for simulado na FPGA e essa forma é através das saídas dis_0, dis_1, dis_2. Essas saídas são vetores de bits de 7 posições e vão receber a transformação do valor inteiro s referente ao dinheiro restante, em uma representação em três displays de sete segmentos. A obtenção desses valores serão explicados mais abaixo com o uso de outros componentes fora da entidade principal. O código fonte referente à entidade principal pode ser observado abaixo:

```

1. entity lab8 is
2.     port(
3.         e           : in std_logic_vector (1 downto 0);
4.         c           : in std_logic;
5.         d           : out std_logic;
6.         s           : buffer integer range 0 to 255;
7.         clk_in, rst  : in std_logic;
8.         clk         : buffer std_logic;
9.         dis_0, dis_1, dis_2 : out std_logic_vector (6 downto 0)
10.    );
11. end

```

Para que seja realizada a divisão do clock de 50MHz para 1Hz foi usado um componente, como descrito abaixo. A entrada `clkIn` receberá o `clk_in` do código principal, que por sua vez receberá o clock de 50Mhz e retornará o clock de 1Hz na saída `clkOut` que passará para o código principal como `clk`.

Para acessar esse novo clock foi usado um port map. Assim, logo após ao `begin` da `architecture`, fora colocado o port map.

```

1. component ClockDiv is
2.     port(
3.         clkIn  : in std_logic;
4.         clkOut : out std_logic
5.     );
6. end component;

7. begin
8.     clock : ClockDiv port map(clk_in, clk);

```

Para facilitar o projeto foi criado o tipo `state` que representa os estados válidos da MdE e mais dois sinais que armazenarão o estado atual (`actual_s`) e o próximo estado (`next_s`), como pertencentes ao tipo `state`. Outros 3 sinais foram criados: `d2`, `d1`, `d0`; eles são inteiros que receberão a divisão de um número inteiro de 8 bits, em três outros números de 8 bits. O trecho de código pode ser observado abaixo.

```

1. type state is (init, waitc, adder, dispenser, subtract);
2. signal actual_s, next_s: state;
3. signal d2, d1, d0: integer range 0 to 255 := 0;

```

Para o projeto foi utilizado apenas um processo. De acordo com o trecho de código abaixo, ele é sensível apenas ao clock e ao reset.

```

1. state_register: process (clk, rst)

```

Esse processo possui uma estrutura condicional principal na forma de um `if` que para o caso do `rst` ser acionado ele executa as devidas ações e para quando for detectado a borda de subida do clock por meio do `rising_edge(clk)` ele executar as devidas ações por meio de uma estrutura condicional do tipo `case` para avaliar qual o estado atual e decidir qual o próximo estado de acordo com o diagrama proposto anteriormente.

A cada estado o valor de `s` será alterado ou permanecerá o mesmo, porém ele deverá ser apresentado por meio dos displays de sete segmentos. Para que isso seja permitido são necessárias duas transformações: a primeira é pegar o número inteiro referente a `s`, que uma vez que possui 8 bits seu número de algarismos são no máximo 3, e separar cada um desses algarismos nos sinais `d2`, `d1`, `d0` posições transformá-lo em 3 outros números, sendo

associados, respectivamente do número mais significativo para o menos significativo; a outra transformação é feita do código binário correspondente a cada sinal d_2 , d_1 ou d_0 para o código do display de sete segmentos em anodo comum.

Essas duas transformações são feitas por meio de componentes. O componente que realiza a primeira transformação, a de divisão, é o `disp_divider`, que está descrito no primeiro componente do código abaixo. O componente irá receber uma entrada inteira n e retornará três inteiros: `dis_0`, `dis_1`, `dis_2`, que são binários referentes a cada um dos algarismos correspondentes. O segundo componente que irá transformar de binário para o código dos displays de sete segmentos é o BCD27, ele possui uma entrada `bcd` e uma saída `seg` e ele compara por meio de uma estrutura sequencial qual valor inteiro foi inserido e retorna o código em sete segmentos correspondente,

```
1.  component disp_divider is
2.  port(
3.      n                : in integer range 0 to 255;
4.      dis_0, dis_1, dis_2 : out integer range 0 to 255
5.  );
6.  end component;
7.
8.  component BCD27 is
9.  port(
10.     bcd : in integer range 0 to 255;
11.     seg : out std_logic_vector (6 downto 0)
12.  );
13. end component;
```

Voltando para a arquitetura da entidade principal, ao final do processo descrito mais acima, ele deverá executar os devidos port maps para atualizar os valores recebidos pelos displays de acordo com o valor total de moedas. Assim ele executa a seguinte sequência de códigos para utilizar os componentes descritos acima:

```
1.  p_3dnum : disp_divider port map (s, d0, d1, d2);
2.  p_disp2 : BCD27 port map (d2, dis_2);
3.  p_disp1 : BCD27 port map (d1, dis_1);
4.  p_disp0 : BCD27 port map (d0, dis_0);
```

Após a devida compilação e simulações do código, suas entradas e saídas foram mapeadas segundo a pinagem da placa DE2 da Altera. Assim, foi também simulado na placa.

4. Resultados práticos

Os resultados alcançados nesta prática nos mostrou que a máquina de doces implementado o código em VHDL foi alcançado com perfeição, resultando nas operações desejadas. Primeiramente foi se necessário entender o problema proposto, implementar o diagrama de estados em alto nível a ser realizados, para necessitou que ambas implementar uma lógica em cada estado que auxiliasse a realização da soma do dinheiro, após a soma chegar em um valor de um doce foi possível fazer a retirada por C, decrementado ao display de 7 segmentos.

Foi utilizada a simulação do circuito na placa do FPGA e foi realizado a escolha dos pinos através da tabela disponibilizada anteriormente. Com isso foi possível implementar o circuito proposto de modo satisfatório, com todos os estados e funcionamento da máquina de doces proposta.

Em seguida foram realizadas no Quartus II simulações para se verificar se o código funcionava corretamente. Primeiro foi testado a função soma que incrementa valores na máquina sendo R\$ 0,10, R\$ 0,25 e R\$ 0,50, sendo mostrado na figura abaixo.

 


Figura 3 - Simulação com entradas variáveis para as moedas, demonstrando que a função soma funciona perfeitamente (a parte inferior é a sequência da parte superior).

Logo após realização da simulação da soma, foi realizada a simulação da retirada do doce, através da utilização do botão C, m. A simulação pode ser vista logo abaixo.

 


Figura 4 - Simulação para a retirada de doces após o total em dinheiro superar os 80 centavos (a parte inferior é a sequência da parte superior).

Por fim foi realizada a simulação do reset que mostra a volta ao estado inicial, ou seja em R\$ 0,00.

 


Figura 5 - Simulação para o acionamento do botão reset em um momento aleatório, demonstrando que o total da soma zerou (a parte inferior é a sequência da parte superior).

5. Conclusão

O resultado do trabalho foi satisfatório e correspondeu a todas as expectativas delimitadas no escopo do projeto, mostrando mais uma vez o quanto é facilitada a implementação de uma máquina de estados utilizando o VHDL.

Além disso, o projeto permitiu entender mais um pouco do funcionamento da sintaxe da linguagem, suas limitações e erros.

6. Referências Bibliográficas

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10719 – Apresentação de relatórios técnico-científicos**. Rio de Janeiro: ABNT, Copyright © 1989.

MARCONI, Marina de A. & LAKATOS, Eva M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2003.

TOCCI, Ronald J. **Digital Systems: principles and applications**. 11 ed. Pearson Education India, 1991.

